

# C-208 – Arquitetura de Computadores


## Capítulo 1 – Introdução à Arquitetura de Computadores (parte 3)

*Prof. Yvo Marcelo Chiaradia Masselli*


# Arquitetura MIPS

## Componentes

## Caminho de Dados e Controle

 

MIPS

 

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware


O Hardware do processador MIPS é composto de:

- Banco de Registradores
- Memória de Dados
- Memória de Programa
- Unidade de Controle
- ALU (Unidade Lógica e Aritmética)
- Circuitos auxiliares (portas lógicas, multiplexadores, somadores, etc)

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

### Circuitos auxiliares:


#### Portas lógicas

 

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

**Circuitos auxiliares:**

Multiplexadores:

 

Mux de 2 canais


d	c
0	a
1	b

```
if (d==0) c = a;  
else c = b;
```

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware


**Circuitos auxiliares:**

Somadores:

 


## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

### Banco de Registradores:

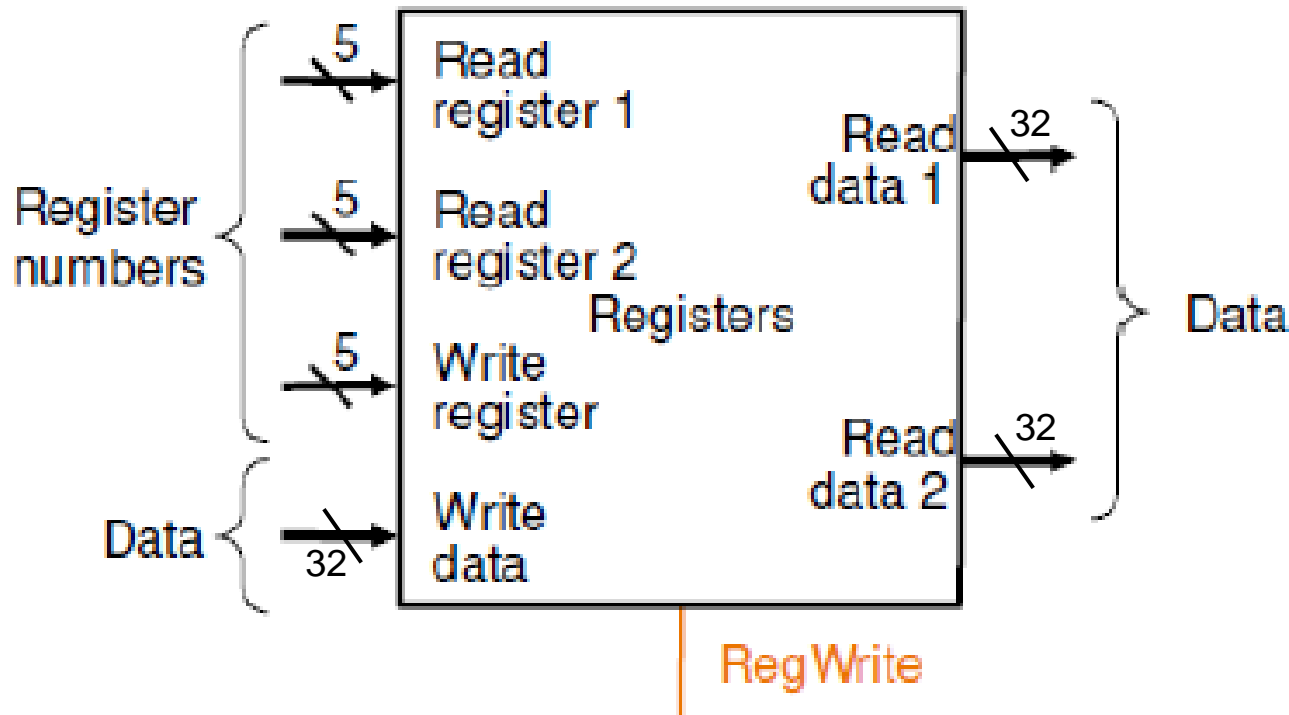

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

### Banco de Registradores:

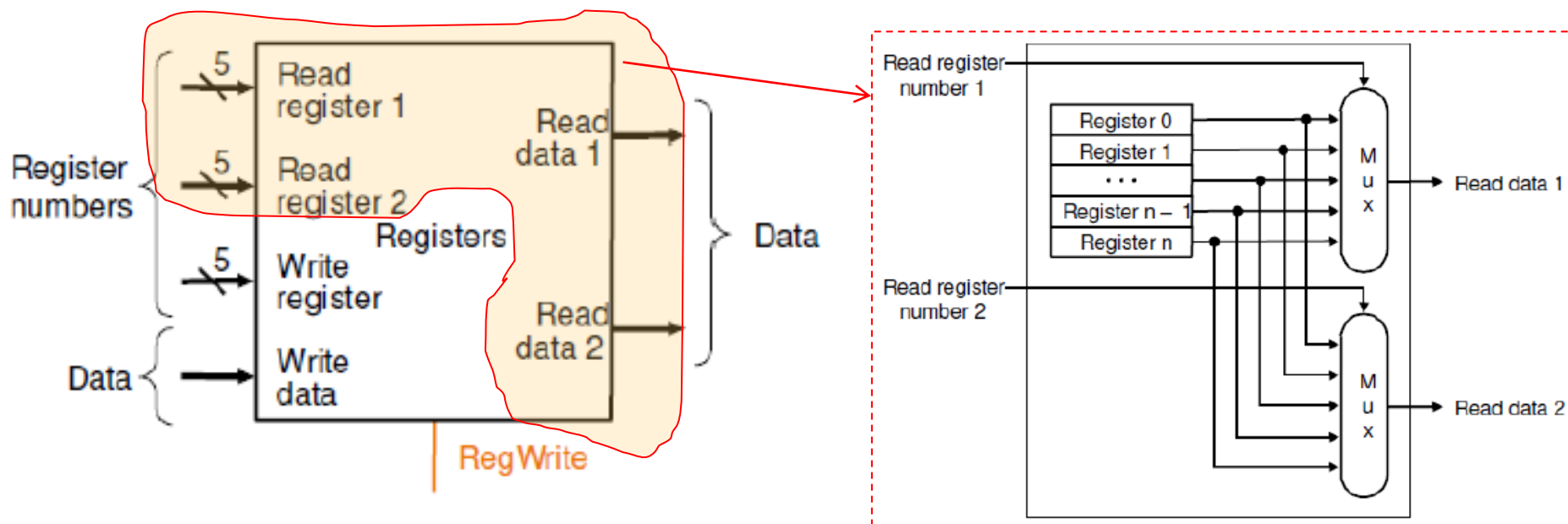





## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

### Memórias:

Programa (instruções)

 


Dados

 

## Arquitetura MIPS – Componentes do Hardware

### Unidade Lógica e Aritmética (ULA):

 


## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### **Passos de execução das instruções:**

- Buscar uma instrução na memória
- Interpretar a instrução
- Atualizar o registrador PC
- Trazer (se for o caso) os operandos para a CPU
- Executar a operação
- Armazenar (se for o caso) os dados de saída
- Repetir o processo com uma nova instrução

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Busca da Instrução:

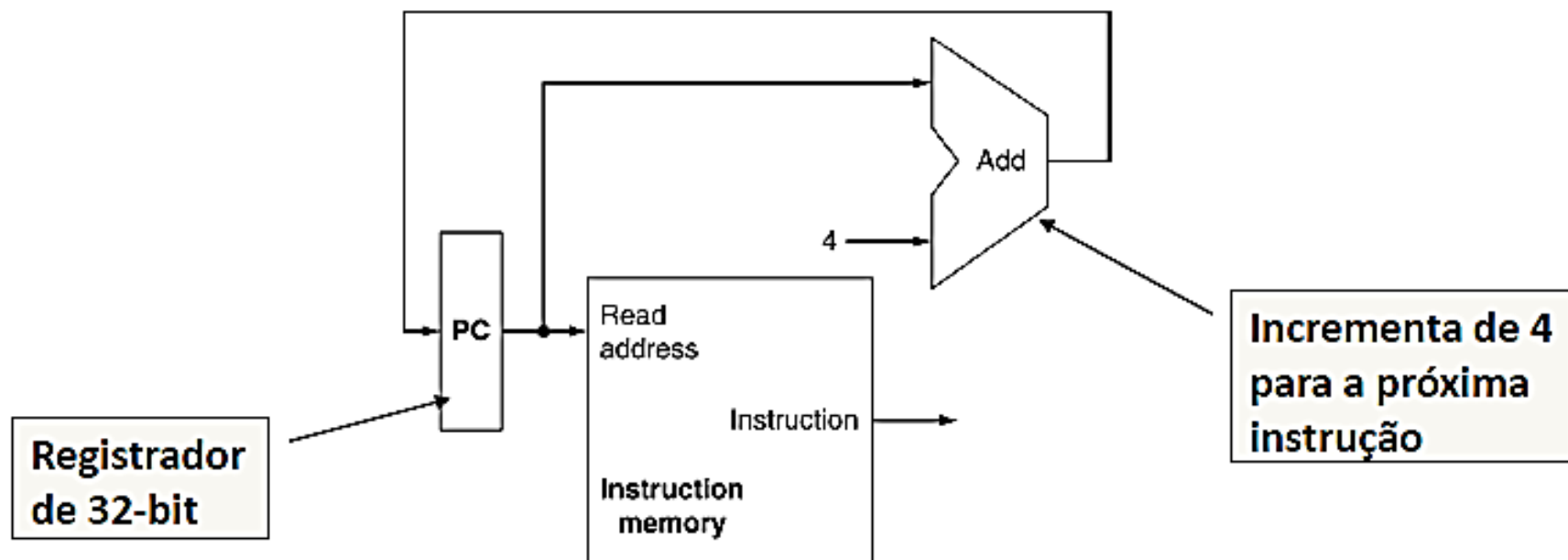


PC → é atualizado ao final de cada ciclo de clock para  $PC \leftarrow PC + 4$

O valor 4 numa das entradas do somador indica que a próxima instrução está armazenada 4 bytes (32 bits) depois do valor corrente do PC.

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle
 
### Execução das instruções: Tipo R

- Leitura de dois registradores
- Realização da operação aritmética/lógica
- Escrita do resultado no registrador
- Uso dos componentes:
  - Banco de registradores
  - ALU





Exemplos: add \$t0, \$t1, \$t2  
sub \$s0, \$s1, \$s2

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Execução das instruções: Tipo R

- Exemplo: **add \$t0, \$t1, \$t2**


op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

 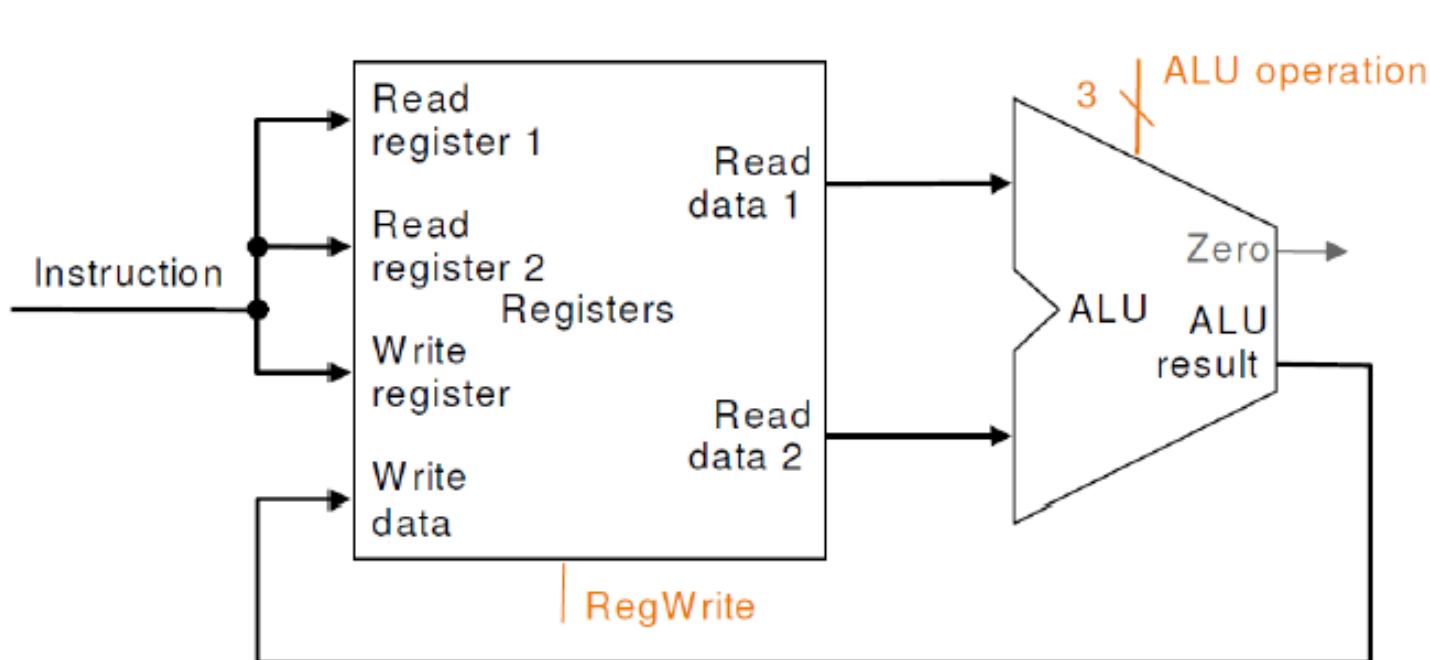

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle
 
### Execução das instruções: Tipo I (Load/Store)

- Instruções com valor imediato de 16 bits
- Leitura dos operandos a partir dos registradores
- Calcula o endereço usando um deslocamento de 16 bits
  - Uso da ALU, com o componente de extensão de sinal
- Load: lê a memória e atualiza o registrador
- Store: escreve o valor do registrador na memória




## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Execução das instruções: Tipo I (Load/Store)

- Exemplo: **lw \$t0, 4(\$t5)**

op	rs	rt	constante ou endereço
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

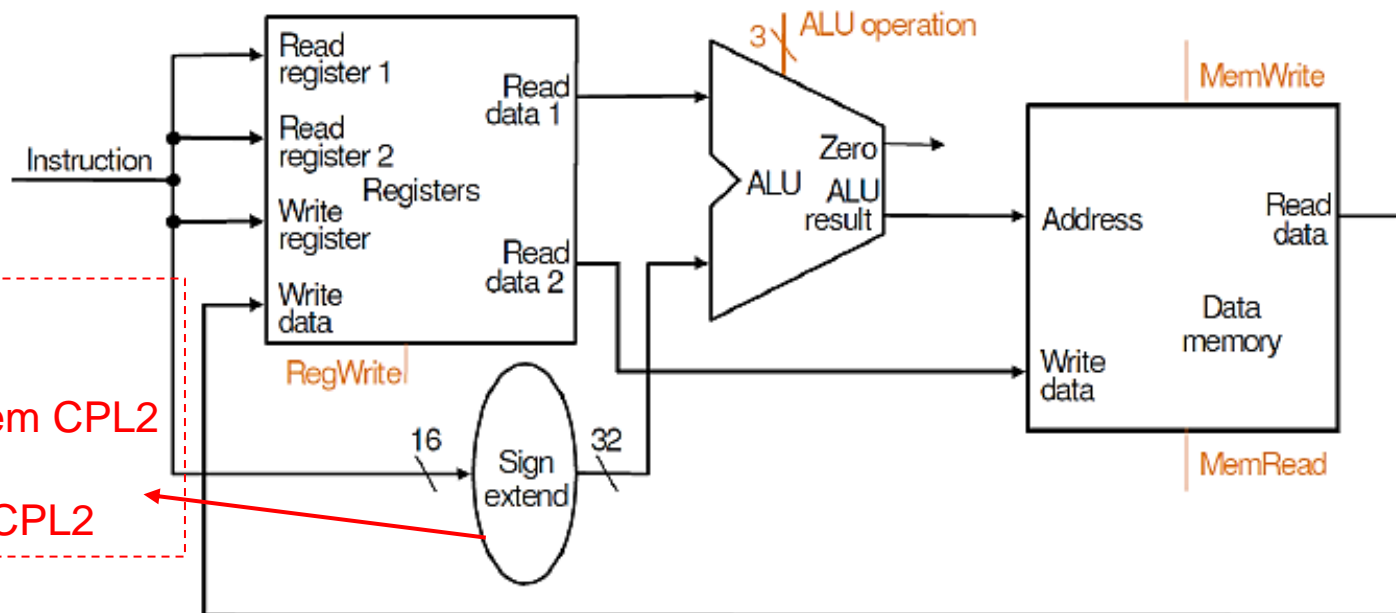

Sign extend:


Valor imediato: 16 bits em CPL2

Transforma em 32 bits CPL2



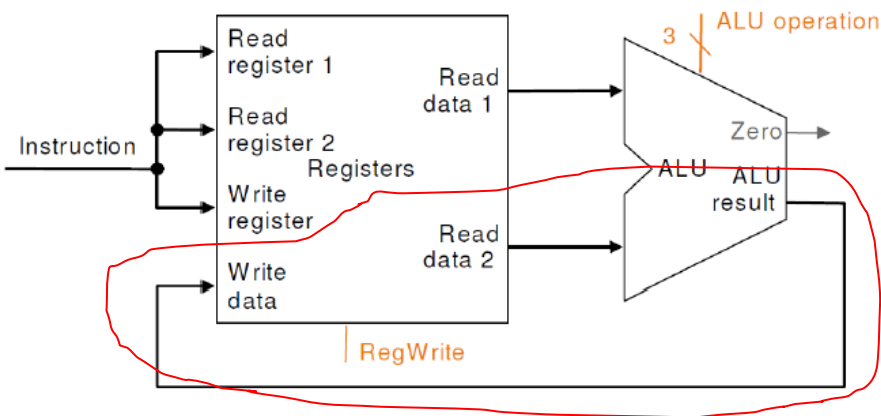
## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

Instruções: Tipo R e I → **conflito no Hardware !!!**




**COMO RESOLVER?**

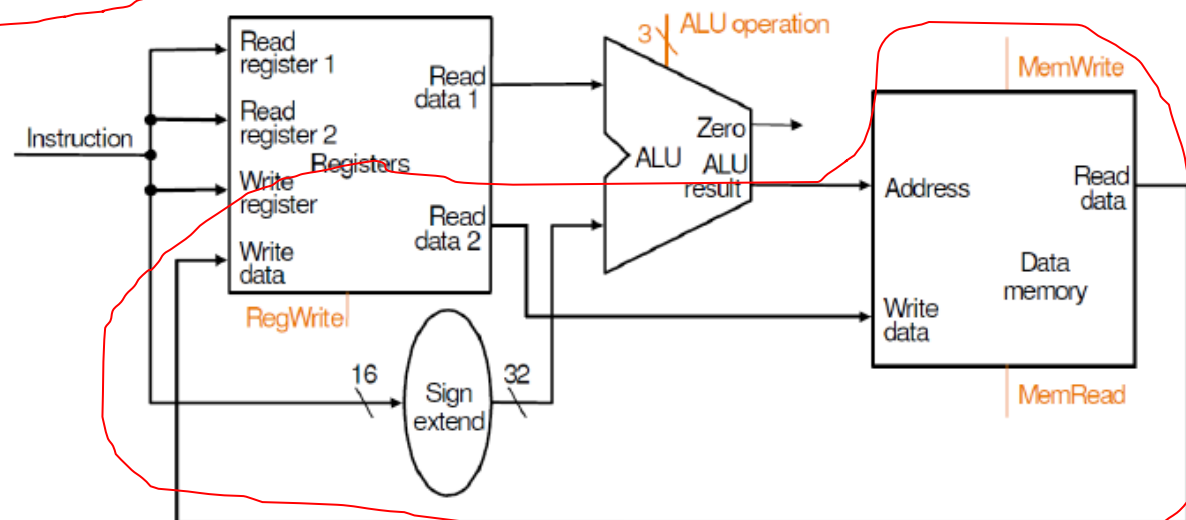

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Instruções: Tipo R e I

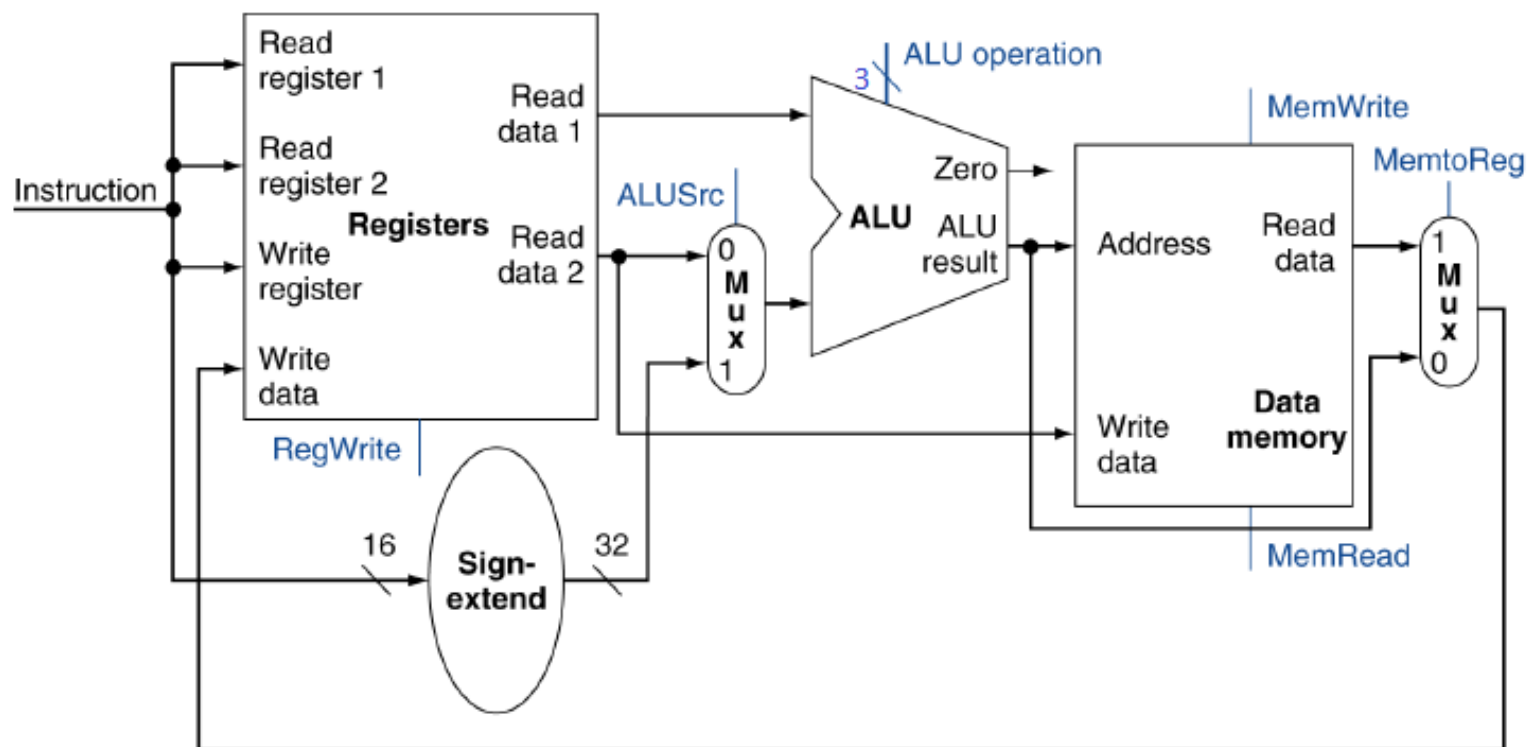

Tipo-R:  $ALUSrc = 0$  e  $MemtoReg = 0$


Tipo-I : (lw e sw)  $ALUSrc = 1$  e  $MemtoReg = 1$

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Exercícios:

Mostre o caminho de dados para as instruções a seguir, indicando os valores de todos os bits necessários para a execução das instruções.

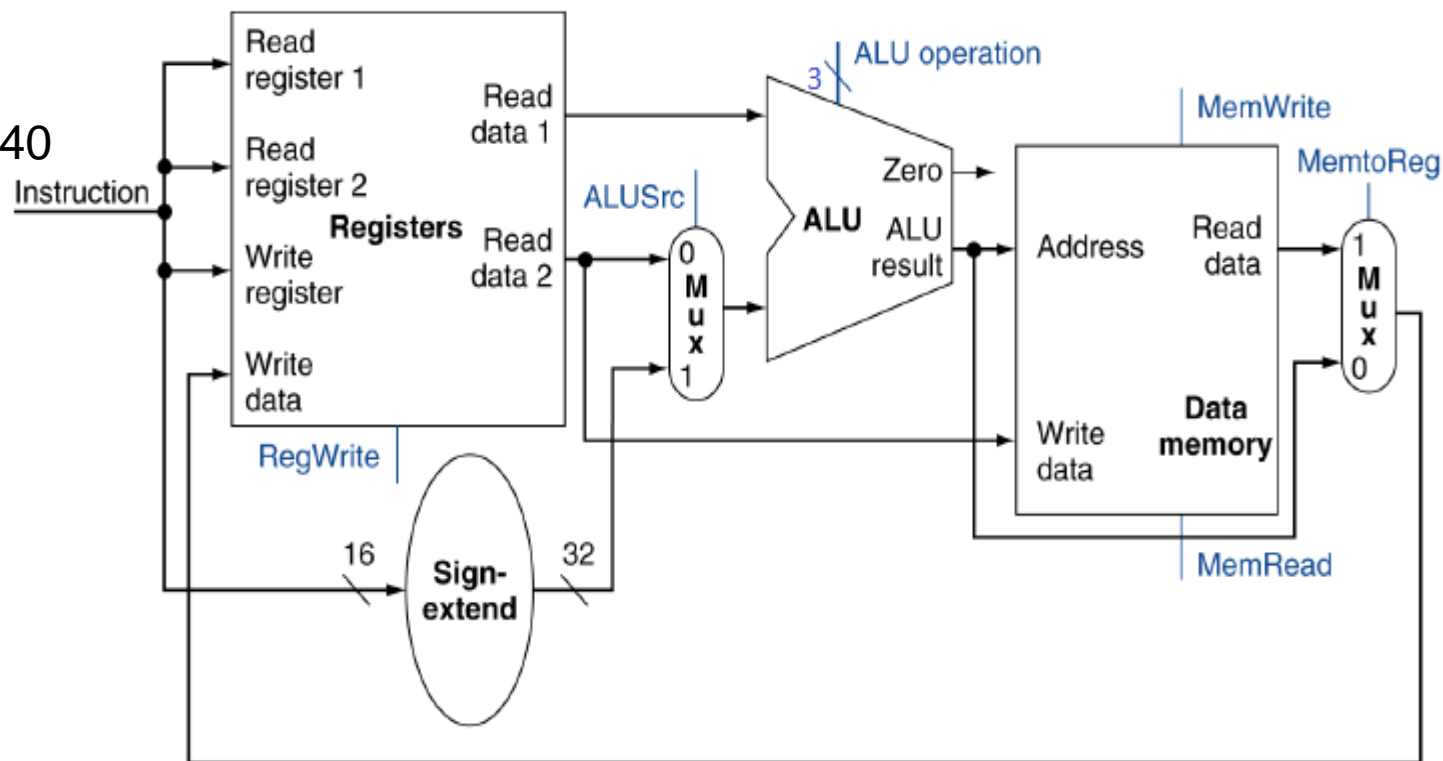- a) add \$t5, \$t4, \$t3
- b) addi \$t0, \$s0, 0x40
- c) sw \$t0, 12(\$t1)
- d) lw \$t5, 16(\$t0)




## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Exercícios:

Complete a tabela:


Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg Write	Mem Read	Mem Write
R-format						
lw						
sw						
beq						

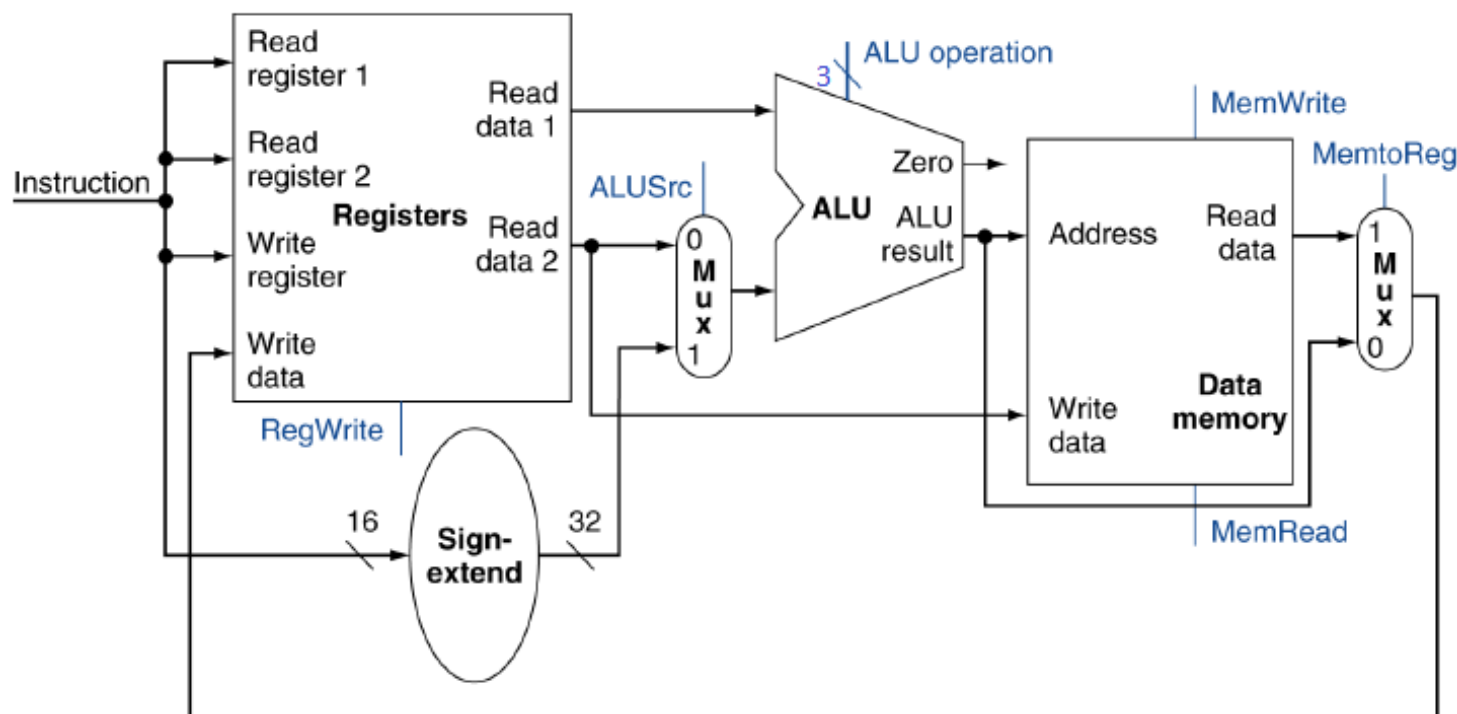

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle
 
### **Execução das instruções: Tipo I (Desvio condicional (Branch): beq)**



- Leitura dos operandos a partir dos registradores
- Comparação dos dois através da ALU
  - Subtração dos dois e caso sejam iguais, a saída Zero é setada
- Cálculo do endereço destino
  - Se houver desvio:  $PC + 4 + \text{deslocamento}$



## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Execução das instruções: Tipo I (Branch)

- Exemplo: **beq \$t0, \$t1, LABEL**

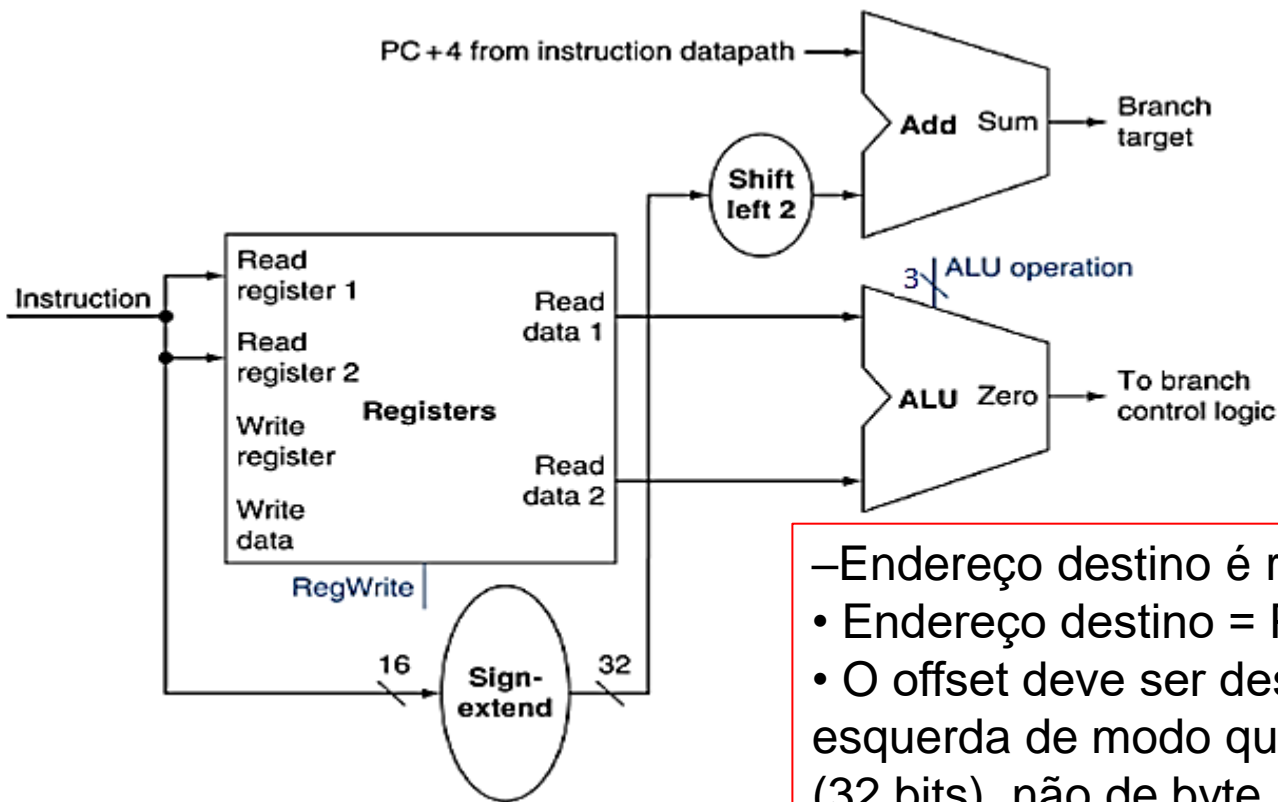 


–Endereço destino é relativo a próxima instrução

- Endereço destino = PC + 4 + offset
- O offset deve ser deslocado de 2 bits para a esquerda de modo que seja um offset de palavra (32 bits), não de byte

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

O caminho ... quase completo.

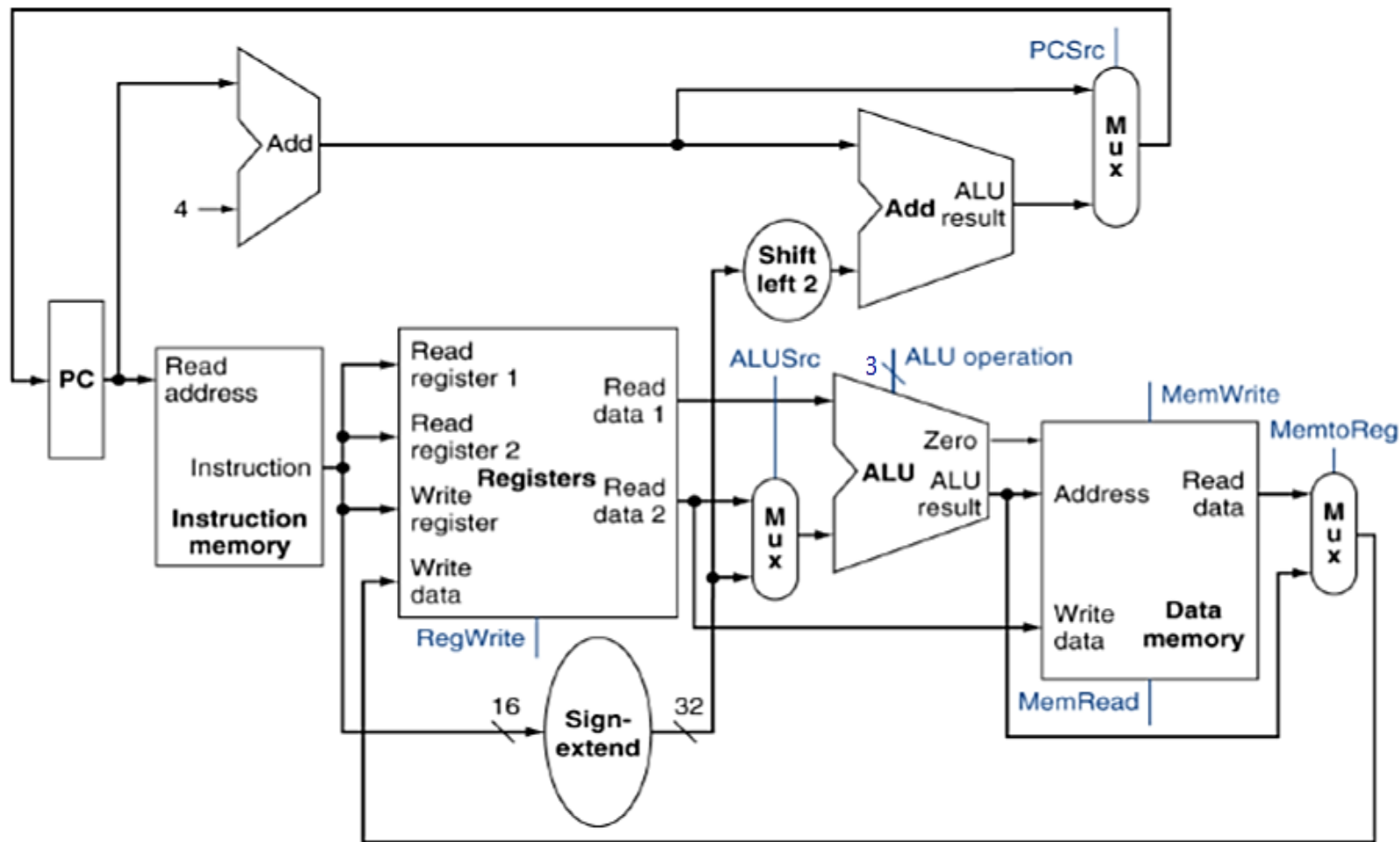


## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Exercícios:

Mostre o caminho de dados para as instruções a seguir, indicando os valores de todos os bits necessários para a execução das instruções.

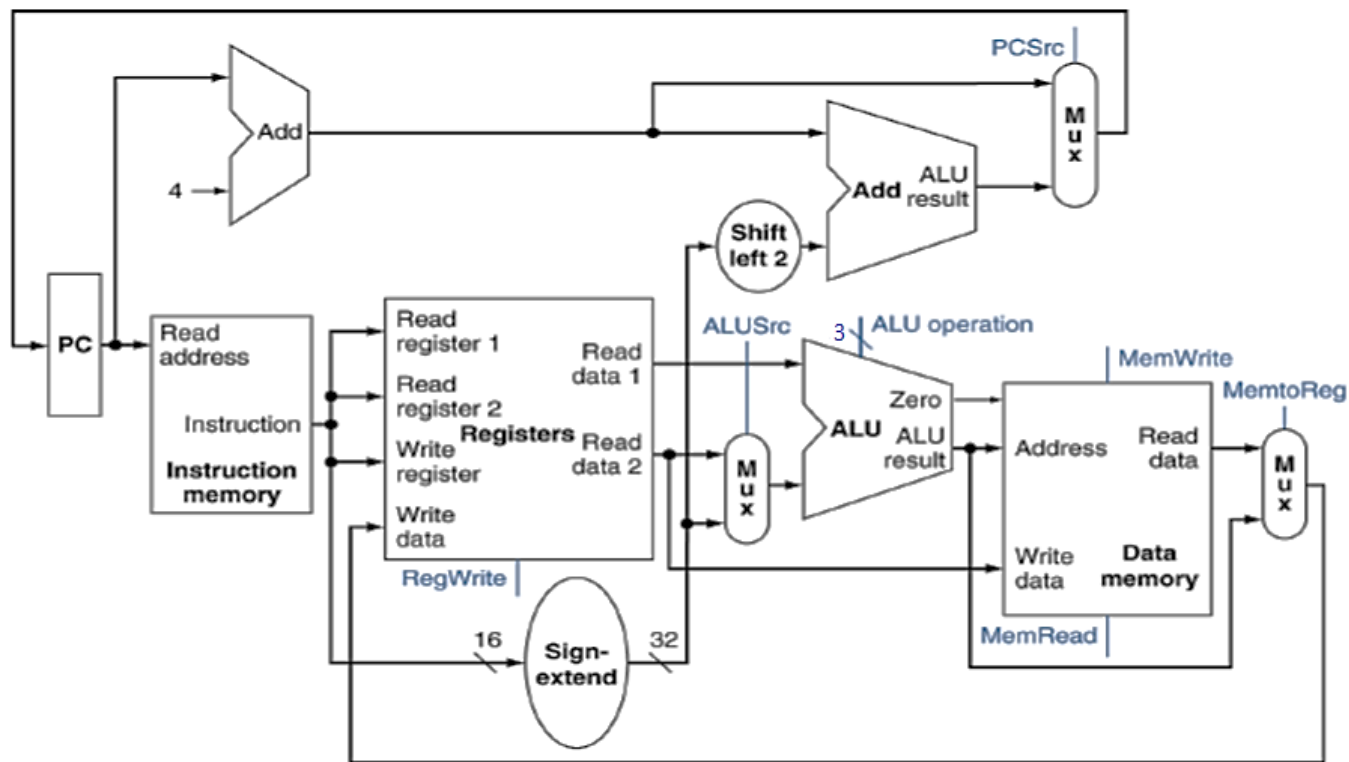- a) add \$S2, \$S3, \$S4
- b) addi \$t3, \$t0, 0x55
- c) sw \$t3, 8(\$s1)
- d) beq \$t0, \$t1, 0x24






## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle
 
### Controle da ALU

A ALU possui três entradas e são usadas somente cinco das oito possíveis combinações de acordo com o campo de “Função” em algumas instruções (6 bits).



Entrada da ALU	Função
000	AND
001	OR
010	soma
110	subtração
111	set less than

Tipo R

31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
0	rs	rt	rd	shmat	func

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Controle da ALU

A saída da unidade de controle para a ALU é um sinal de 2 *bits* (*ALUOp*) que controla diretamente a ALU, gerando uma das cinco combinações necessárias.

ALUOP		Func						Operação da ALU
Bit 1	Bit 0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	x	x	x	x	x	x	010
x	1	x	x	x	x	x	x	110
1	x	x	x	0	0	0	0	010
1	x	x	x	0	0	1	0	110
1	x	x	x	0	1	0	0	000
1	x	x	x	0	1	0	1	001
1	x	x	x	1	0	1	0	111

**Soma**

**Sub**

**Soma**

**Sub**

**And**

**Or**


**Slt**

O campo *ALUOp* indica se a operação é de soma (00), para *lw* e *sw*, subtração (01), para *beq*, ou se deve ser determinada pelo campo *func* (10), para instruções lógicas e aritméticas.

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Controle da ALU


ALUOP		Func						Operação da ALU
Bit 1	Bit 0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	x	x	x	x	x	x	010
x	1	x	x	x	x	x	x	110
1	x	x	x	0	0	0	0	010
1	x	x	x	0	0	1	0	110
1	x	x	x	0	1	0	0	000
1	x	x	x	0	1	0	1	001
1	x	x	x	1	0	1	0	111

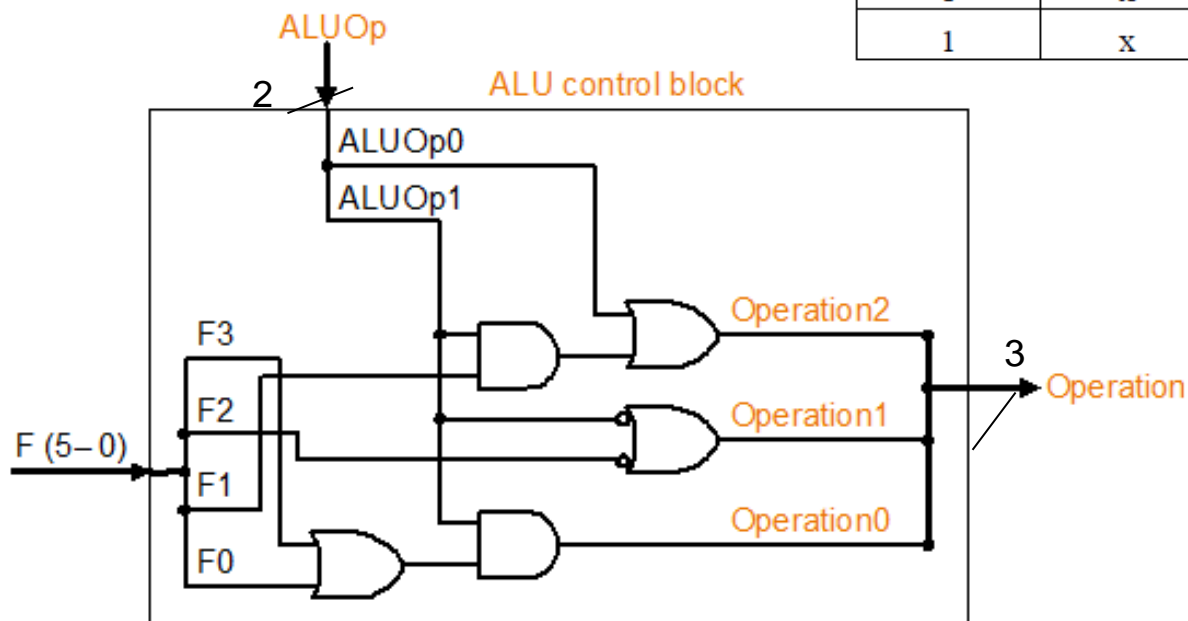

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

## Controle da ALU

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

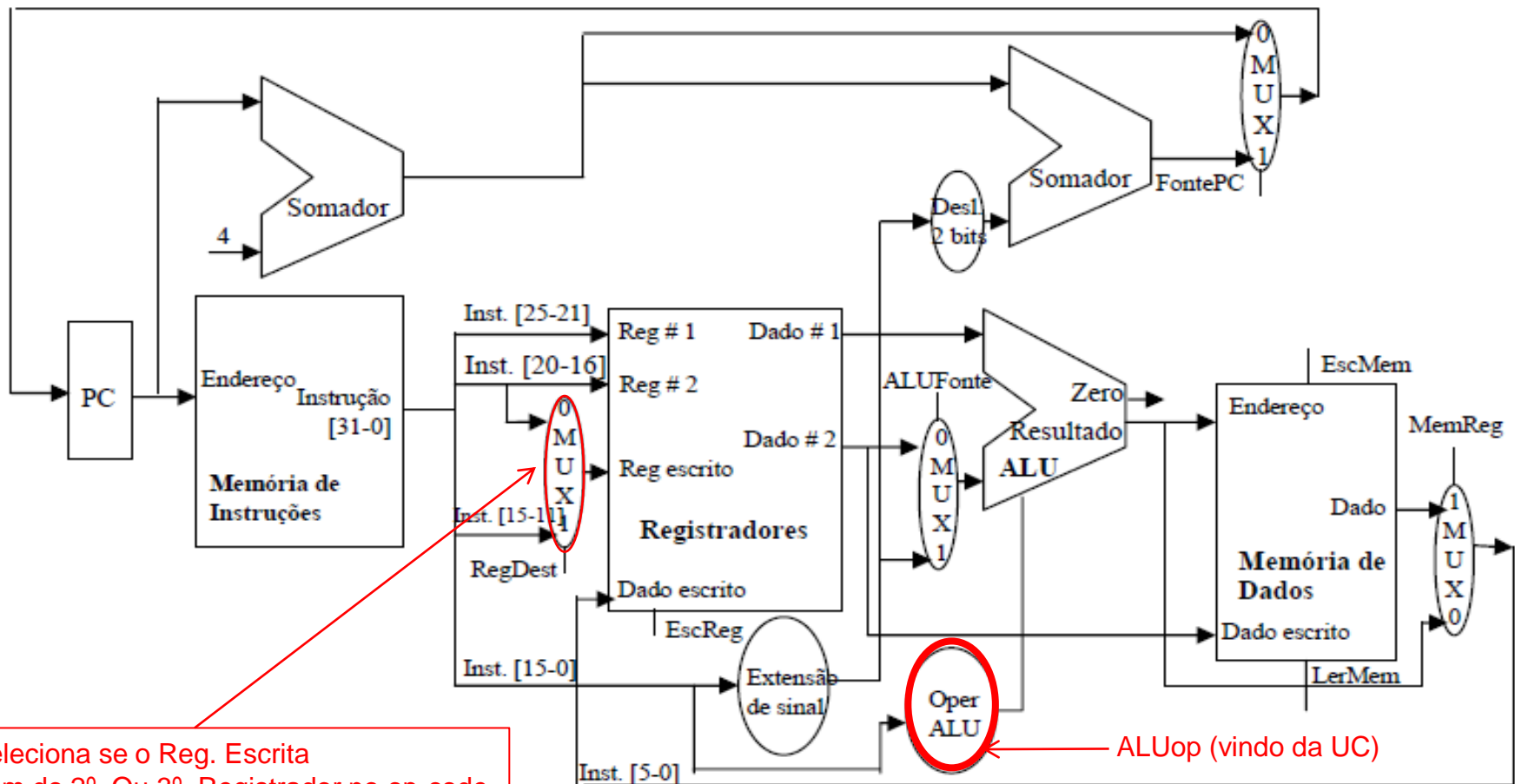

Seleciona se o Reg. Escrita  
Vem do 2º. Ou 3º. Registrador no op-code

- ALUop (vindo da UC)

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Unidade de Controle

A UC deve gerar todos os sinais de controle para o circuito.

instrução	Opcode em decimal	Op5	Op4	Op3	Op2	Op1	Op0
Tipo R	0	0	0	0	0	0	0
lw	35	1	0	0	0	1	1
sw	43	1	0	1	0	1	1
beq	4	0	0	0	1	0	0

entradas						saídas								
Op5	Op4	Op3	Op2	Op1	Op0	RegDst	ULAFonte	MemParaReg	EscReg	LerMem	EscMem	DvC	ULAOp1	ULAOp0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	X	1	X	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	X	0	X	0	0	0	1	0	1

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Unidade de Controle


Inputs

Op5  
Op4  
Op3  
Op2  
Op1  
Op0

Instrução	RegDest	ALUFonte	MemReg	EscReg	LerMem	Escmem	DvC	ALUOp	
Tipo R	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	x	1	x	0	0	1	0	0	0
beq	x	0	x	0	0	0	1	0	1


Outputs

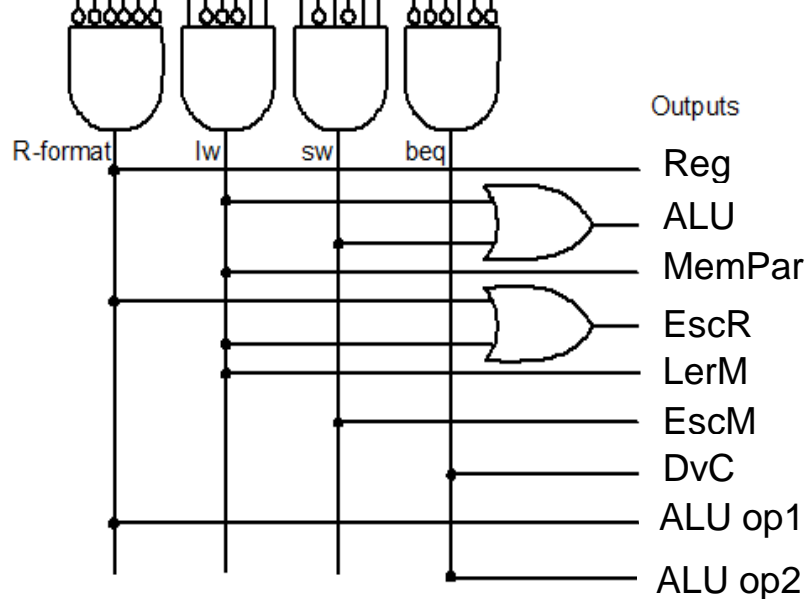Reg  
ALU  
MemPar  
EscR  
LerM  
EscM  
DvC  
ALU op1  
ALU op2




## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### Unidade de Controle

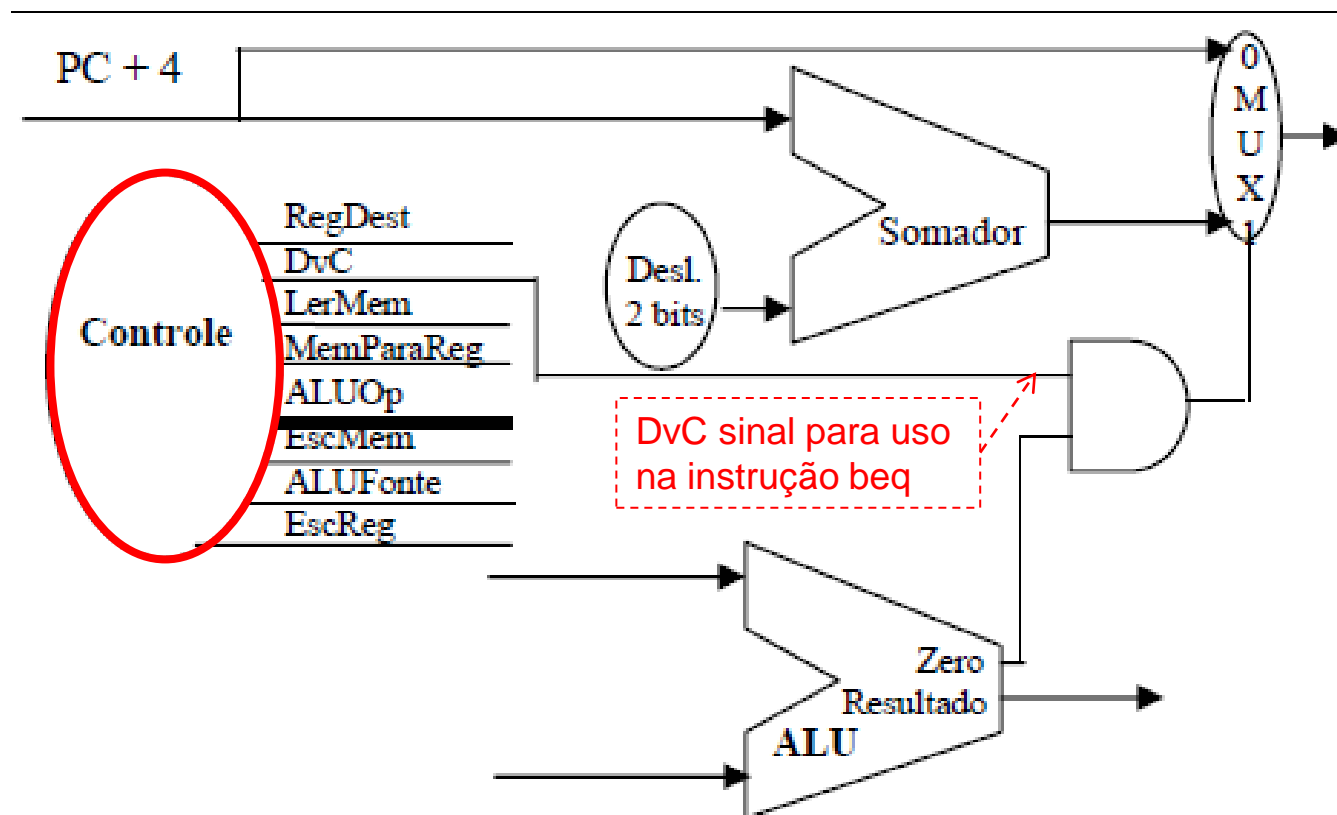
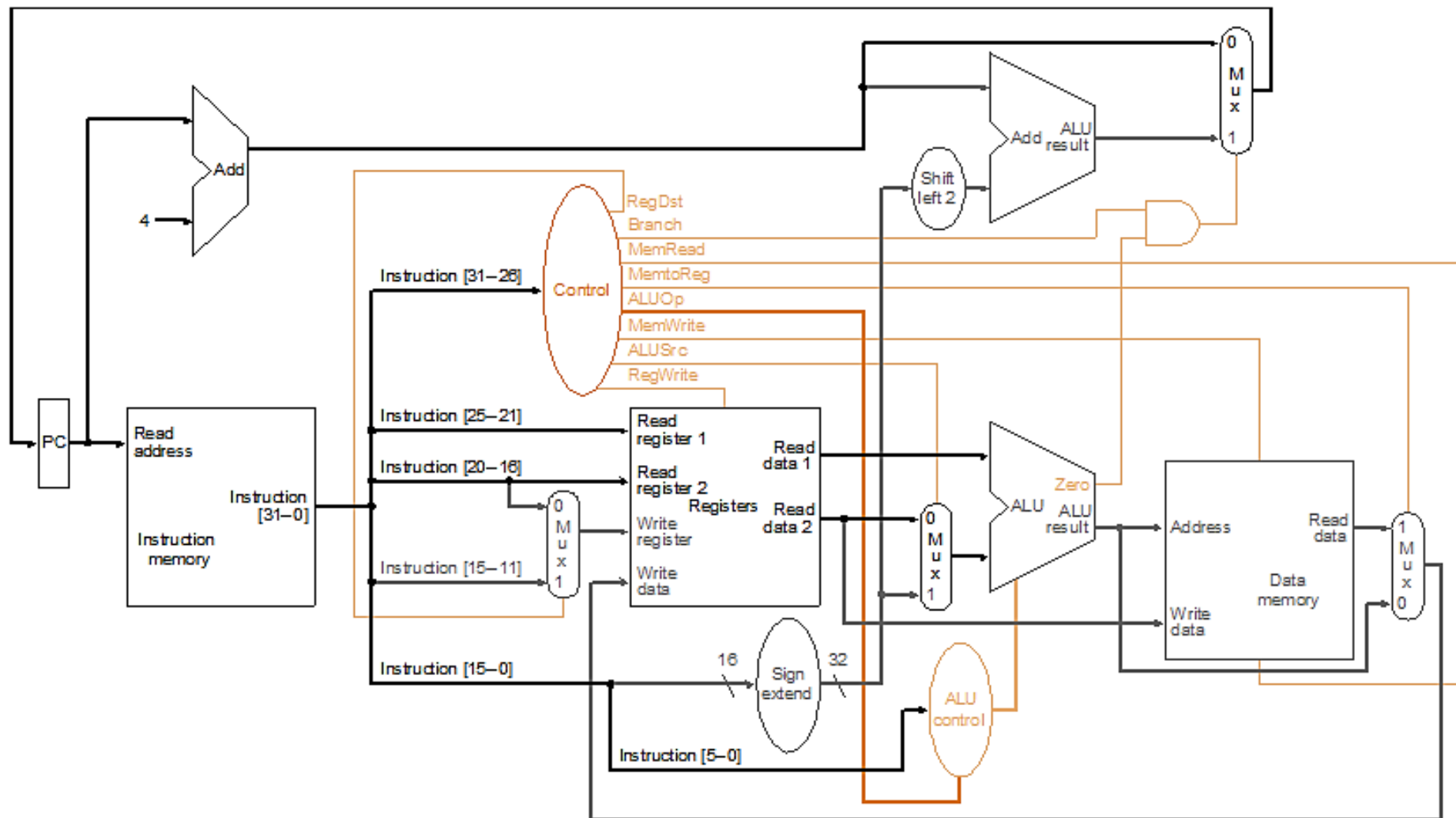
## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle


Quase completo .... (ainda não executa a instrução de jump)






## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### A instrução de jump


 


- Esta instrução é similar a de desvio condicional. Porém, produz o endereço alvo de desvio de forma diferente:
  - O campo de endereço (26 bits) é transformado para 28 bits (shift)
  - Os 2 bits menos significativos são sempre iguais a zero (00).
  - Os 26 bits são fornecidos pela própria instrução.
  - Os 4 bits mais significativos (formando 32 bits) são obtidos do PC corrente (PC + 4).
- Assim, o endereço alvo de desvio é resultado da combinação de:
  - 4 bits mais significativos do valor PC + 4, que são os bits de 31 a 28;
  - 26 bits do campo imediato da instrução de desvio incondicional;
  - e 2 bits menos significativos em 0.
- O sinal da unidade de controle **Dvl** ativa o multiplexador que carrega o PC.

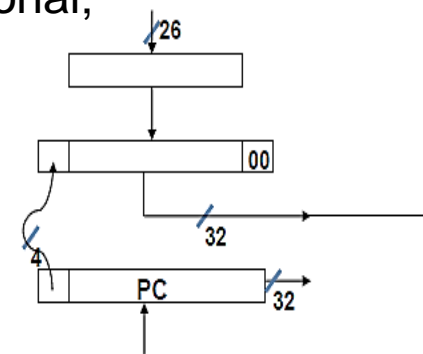


## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

### A instrução de jump

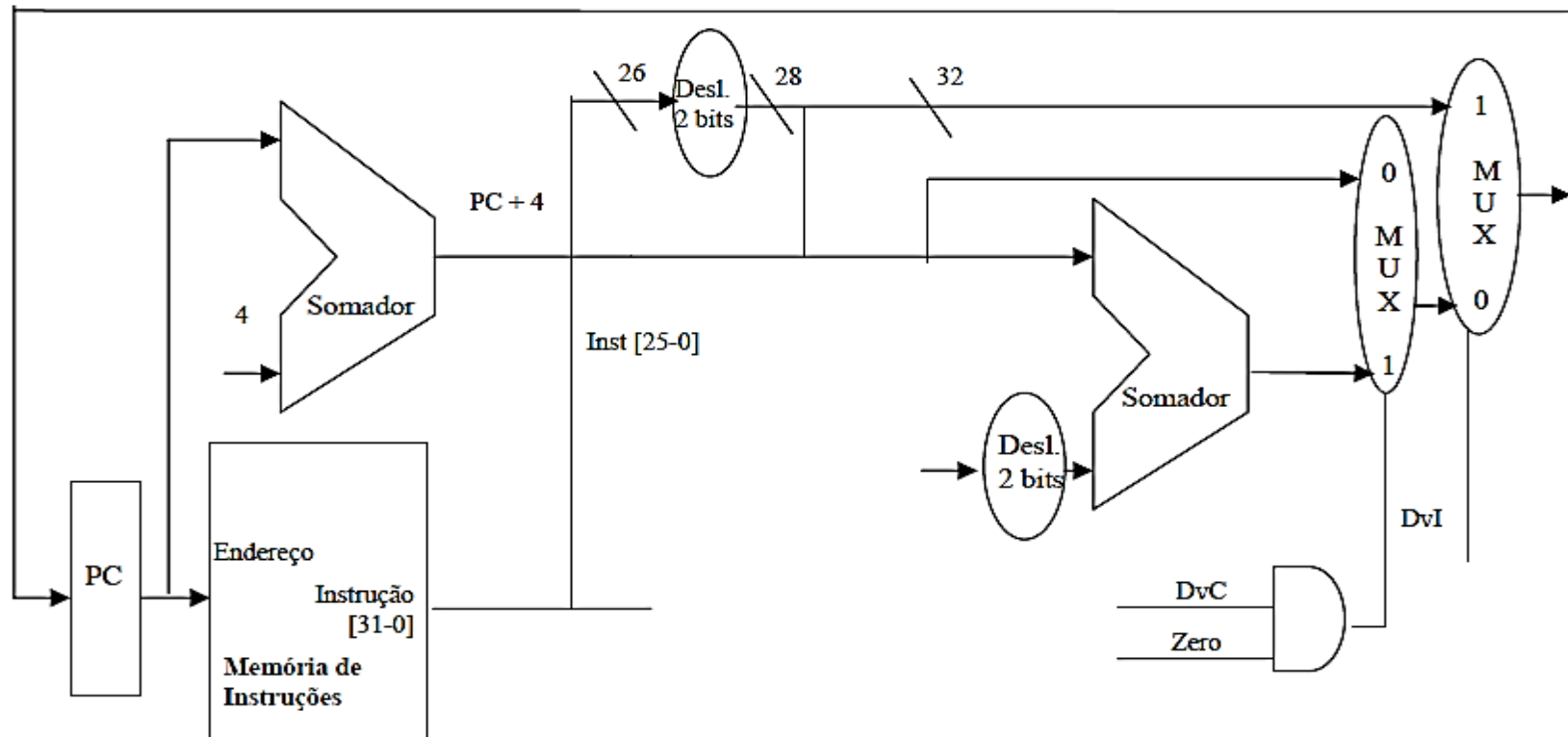 

## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

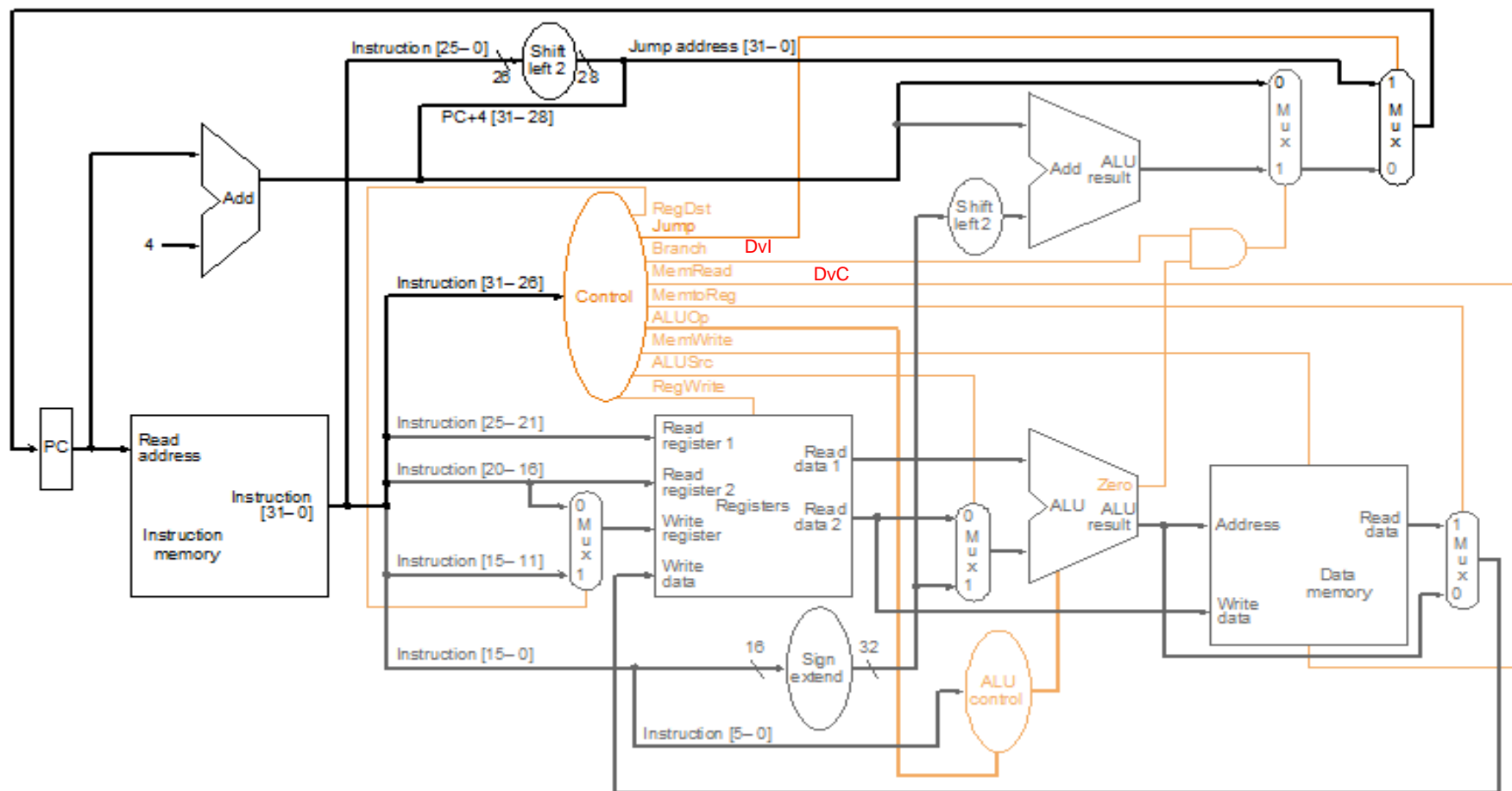**Caminho completo. Executa instruções Tipo-R, Tipo-I e Tipo J**



## Arquitetura MIPS – Caminho de Dados e de Controle

**Exercícios:** Mostre o caminho de dados e de controle (com o valor de todos os sinais), para as instruções a seguir:

- a) add \$t1, \$t0, \$t2
- b) and \$s0, \$s1, \$s0
- c) addi \$t3, \$t0, 5
- d) addi \$t0, \$zero, -1
- e) lw \$t0, 24(\$s0)
- f) sw \$t1, 4(\$s1)
- g) beq \$s0,\$s1,100
- h) j 350

